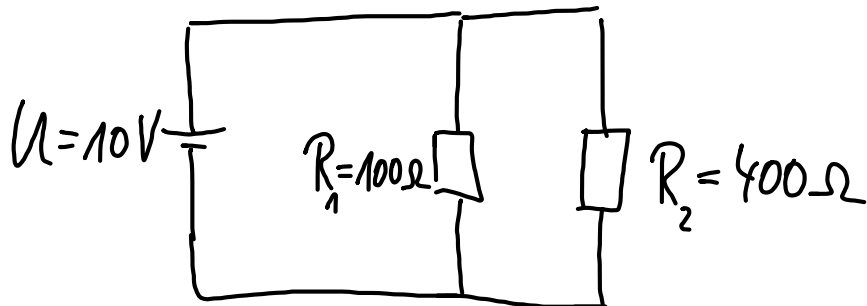


Parallelschaltung



$$\overline{I}_{ges} = \overline{I}_1 + \overline{I}_2$$

$$U_1 = U_2 = U_{\text{Batterie}}$$

Stromrichtung:

- technisch Pluspol \rightarrow Minuspol
- Elektronenstrom Minuspol \rightarrow Pluspol

Rätsel

